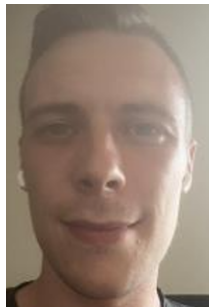


# Metaldetektor projekt


## Gruppe 1

34621

Electromagnetic sensors and digital signal processing  
Danmarks Tekniske Universitet



**Sebastian Sørensen,**  
**s233986**

 

**Oliver Holm,**  
**s233988**



**Bilal Alali,**  
**s171678**

January 21, 2026

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Introduktion</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Analyse</b>	<b>4</b>
2.1	Analog . . . . .	4
2.1.1	Design af spole . . . . .	4
2.1.2	Signalbehandling . . . . .	4
2.2	Digital . . . . .	5
2.2.1	Timing og sampling . . . . .	5
2.2.2	DFT . . . . .	5
2.2.3	Double buffer . . . . .	5
2.2.4	DSP funktioner . . . . .	6
2.2.5	Display og buzzer . . . . .	6
2.2.6	Sleep . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Design</b>	<b>7</b>
3.1	Analogt design . . . . .	7
3.1.1	Energiberegninger . . . . .	7
3.1.2	Spoleberegninger . . . . .	7
3.1.3	Power Amplifier . . . . .	9
3.1.4	Filtrering af spoesignal . . . . .	10
3.1.5	Forstærkning af spoesignalet . . . . .	12
3.2	Digitalt design . . . . .	13
3.2.1	Moduldiagram og introduktion . . . . .	13
3.2.2	Brugerinteraktion . . . . .	14
3.2.3	DFT algoritme og sampling . . . . .	14
3.2.4	Tilstandsmaskine . . . . .	14
3.2.5	Digital signal behandling . . . . .	15
<b>4</b>	<b>Implementering og test</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Konklusion</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Ansvarsområder</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Appendix</b>	<b>16</b>
7.1	Gantt kort . . . . .	16
7.2	Mødereferater . . . . .	17
7.3	Kodebilag . . . . .	18

# 1 Introduktion

Dette projekt omhandler udviklingen af en metaldetektor, herunder skal vi selv designe og implementere hhv. software og hardware. Software delen skrives i embedded C, på en Arduino AtMega2560, hvor data vi sampler fra spolerne skal behandles og outputtes til brugeren.

Hardware-delen af projektet omhandler primært design og implementeringen af sensoren til detektion af metaller, samt diverse kredsløb, der har til formål at drive spolen, og filtrere samt forstærke signalet. Systemet skal outputte en beregnet amplitude og fase til OLED-display, men vi har valgt også at implementere en buzzer til audio-feedback.


Herunder ses kravspecifikationen metaldetektor projektet har haft til formål at opnå.

Nr:	Navn:	Beskrivelse:	Prioritet
1	Amplitude/Fase detektion	Det skal være muligt at kunne detektere amplitude og fase i det reflekterede signal	1
2	Metal type	Skal kunne skelne jern fra kobber, messing og aluminium	1
3	Distance krav	Skal kunne detektere en jerngenstand (radius på ca. 15mm. Og en længde på 50mm.) i en dybde på 50mm. I fri luft	1
4	Strømforsyning	Hele metaldetektoren skal kunne køre på et 9 volts batteri (batteristørrelse E/6LR61) - kun et batteri.	1
5	Funktionstid	Metaldetektoren skal kunne køre minimum 100 minutter på batteriet og den ubelastede rest-spænding skal være større end 6 volt efter de 100 minutter	1
6a	Processor design	Kredsløbet skal være baseret på en Arduino	1
6b	Hardware design	Kredsløbene til at drive spolerne og forstærke det modtagne signal skal bygges med diskrete komponenter såsom: transistorer, operationsforstærkere, m.m.	1
7	Muligt software design	Brug Arduino'ens ADC og kontroller denne med timer interrupts	2
8a	Bruger interface display	Skal kunne udskrive amplitude og fase i et display	1

8b	Display udlæsningsstabilitet	Værdierne i displayet skal være læsbar for et flertal af brugere (spørg om hjælp)	1
8c	Forbedret display udlæsningsstabilitet	Der anvendes et FIR eller IIR filter til at lavpas-filtrere (midle) udlæsningen.	2
9a	Bruger interface primære knapper	Der skal være en start/stop knap	1
9b	Bruger interface sekundære knapper	Der skal være en nulstillingsknap (fratrækker værdierne når detektoren ikke er i nærheden af metal)	1
10	Detektions princip	Very Low Frequency (VLF)	1
11	Samplingsfrekvens	8 kHz +/- 100Hz	1
12	Detektionsfrekvens	2 kHz +/- 100Hz	1
13	Metaldetektorudformning	3D-printet/trækonstruktion/plast	2
14	Spolernes bæreenhed	3D-printet spoleform /læskåret plastik	2
15	Spoleudformning	Spolerne anvender en centreret udformning med sende-spolen yderst og feedback/modtager spolen inderst.	2
16	Modtager spolens selvinduktans	Modtager spolen skal have en selvinduktans på mindst 10 mHy.	1

---

## 2 Analyse

 

Figur 1: Overordnet moduldiagram af systemet

### 2.1 Analog

#### 2.1.1 Design af spole

Ved sammenligning af de forskellige spoleudformninger (som er nævnt i "Coil Basics" fra kursets DTU Learn side), ligger vi mærke til følgende forskelle: DD-spolen har bedre dækning til siderne, hvorimod den konsentriske er mere følsom under selve spolen og kan scanne dybere. Vi ser også at DD-spolen har en mere kompleks struktur, hvilket vil kræve mere arbejde i form af strengere krav til 3D-print. Det er desuden også nævnt i artiklen at det, ved anvendelse af den konsentriske form, er nemmere at udligne feltet fra TX-spolen i Bucking-spolen.

Grundet den mere simple opbygning - og bedre scannings dybde, vælger vi at anvende den konsentriske opbygning.

#### 2.1.2 Signalbehandling

Ved signalfiltreringen ser vi aflæsningen af fasen som noget vi skal være særligt opmærksomme på, da det er denne som skal bruges til at skelne imellem metallerne.

Skin-effekten medfører både amplitudedæmpning og faseskift i det indtrængende felt. For en god leder er dæpningskonstanten  $\alpha$  og fasekonstanten  $\beta$  givet ved  $\alpha = \beta = \frac{1}{\delta}$ , således at faseskiftet  $\phi$  over en indtrængningsdybde  $z$  kan beregnes ved  $\phi = \frac{z}{\delta}$ , hvor

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

Ved detektionsfrekvensen på  $f_d = 2\text{kHz}$  (krav 12), og anvendelse af materialernes ledningsevner, forventer vi de relative størrelsesforhold mellem materialernes faseskift til at være

Table 2: Forventet faseskift i materialerne, ved antagelse af  $\mu = 1$

Metal	Ledningsevne [S/m]	Faseskift [°]
Kobber	$5.96 \cdot 10^7$	75 – 85
Messing	$1.5 \cdot 10^7$	60 – 75
Aluminium	$3.5 \cdot 10^7$	55 – 70

Dette er dog kun en approksimation, da faseskiftet er afhængigt af flere faktorer såsom temperatur, materialets geometri, samt afstanden mellem sensoren og materialet.

Da de 3 metaller som vi jf. kravspecifikationen skal kunne skelne imellem ligger relativt tæt i faseskift, er vi særligt opmærksomme på ikke at forstyrre fasen i signalbehandlingen.

## 2.2 Digital

### 2.2.1 Timing og sampling

Systemet bruger Timer1 til vores 2 frekvenser, hhv. sampling- /spole frekvens. Selve Timer1 generere de 8 kHz til samplingsfrekvensen og ved at toggle udgangen hver anden interrupt fås spolefrekvensen til 2 kHz ved

$$\frac{8\text{kHz}}{2 \cdot 2} = 2\text{kHz}$$

Ved at sample med 8 kHz kan de 2 kHz signal samples 4 gange per periode, hvilket tillader en simpel DFT implementering.

### 2.2.2 DFT

Da Arduinos hukommelse er begrænset, undgås den fulde FFT, i stedet benytter vi en hurtigere og mere passende algoritme. Her beregnes kun bin  $k = 16$ , udfra de 2 kHz ved  $F_s = 8 \text{ kHz}$  og  $N = 64$ .

Dette betyder at vi kan spare CPU tid, fordi kun et frekvensbånd har betydning. Ved  $k = 16$  og  $N = 64$  kommer  $\cos(2 \cdot \pi \cdot k \cdot \frac{n}{N})$  og  $\sin(2 \cdot \pi \cdot k \cdot \frac{n}{N})$  til og skifte mellem værdierne “1, 0, -1, 0”. Ved at udnytte dette mønster undgås den tunge multiplikation, som er vigtigt, idet der modtages enorme mængder samples, som skal behandles.

Funktionen DFT\_accum() samler hver sample ind i en real og imaginærdel ved brug af switch-casen på (n & 3). Når blokken afsluttes gemmes resultatet, og herefter genstartes processen.

### 2.2.3 Double buffer

For at undgå konflikt data konflikt mellem ISR og main benyttes et double buffer system, bestående af adc\_bud[0] og adc\_buf[1]. Bufferne skiftes automatisk når den ene er fuld, så den tomme kan begynde at samle data og den allerede

indsamlede data kan behandles. Et flag giver signal til main, når nye DFT data er klar til behandling.

### 2.2.4 DSP funktioner

DSP\_fast\_magnitude() beregner  $|Z| = \sqrt{(\Re(z)^2 + \Im(z)^2)}$  ved brug af floating point sqrt(), som hentes fra biblioteket math.h. Denne tilgangsmåde blev valgt grundet dens præcision og enkelthed.

Vi opbyggede som alternativ en algoritme til heltals approksimation (se ukommenteret funktion i appendix DSP.c), men vurderede at den ikke ville være den optimale løsning trods større hastighed, dette skyldes mangel på præcision.

DSP\_fast\_atan2\_deg() er funktionen til fase beregning. Den returnerer fase i grader fra -180 til 180 ved brug af atan2() ligeledes hentet fra math.h biblioteket. Fasen bruges til at skelne mellem metaltyper, hvilket indgår i opgavekravene. Her opbyggede vi ligeledes en algoritme til hastighed og optimering af hukommelses brug, dog kom vi til samme konklusion at atan2() havde bedre præcision.

### 2.2.5 Display og buzzer

#### Designvalg og begrundelse

Da kun en frekvens på 2 kHz er relevant, er DFT algoritmen betydeligt mere effektiv end at foretage en stor FFT. Denne løsning vil reducere CPU'ens belastning samt tillade realtidsbehandling på en 16 MHz ATmega2560.

#### Double buffer system

Sikrer at der kan samples parallelt med at main behandler den samlede data. Denne tilgang benyttes for at undgå timings problemer.

#### Glidende gennemsnit

Filtrerer støj fra ved at tage gennemsnittet af 32 blokke før data vises på OLED som sikre stabile aflæsninger. Alternativer findes til denne metode, men denne tilgang virkede hermed beholdes den.

#### Kalibrering

Ved at måle et sted uden metal (tom luft), kompenseres der for DC-offset og miljømæssige faktorer såsom temperaturskift. Dette er nødvendigt for at delta-målingerne er pålidelige. Ved at tage gennemsnittet af 32 baseline samples kommer det på bekostning af CPU'ens hastighed. Hvis der kun benyttes 1 blok i stedet, havde kalibreringen været betydelig hurtigere, dog mere upræcis, her vurderes at præcision var vigtigst.

### 2.2.6 Sleep

Da krav 5 i kravspecifikationen vedrører strømforbruget i systemet, er vi opmærksomme på at MCU'en kan konfigureres med sleep-funktioner for at forlænge batterilevetiden, hvis nødvendigt.

## 3 Design

### 3.1 Analogt design

#### 3.1.1 Energiberegninger

Vi undersøgte os frem til at batteriet har en kapacitet på 550mAh. Da batteriet aflades fra 9V til 6V, har vi lavet udregningen:

$$E_{tot} = V \cdot I \cdot 3600 \iff E_{tot} = \frac{9V + 6V}{2} \cdot 0.55A \cdot 3600s = 14850J$$

Ved måling af strømforbruget finder vi at OLED-display og Arduinoen forbruger  $\approx 70.5mA$ . Da vi skal kunne drive systemet i 100 minutter, kan vi derfor beregne

$$E_{MCU} = 5V \cdot 70.5 \cdot 10^{-3}A \cdot (100 \cdot 60)s = 2115J$$

Vi reserverer 10% af batteriet som buffer, for at være sikker på at overholde kravene. Resten af energien kan bruges til TX-spolen.

$$E_{TX} = E_{tot} \cdot (1 - 0.15) - E_{MCU} = 11250J$$

#### 3.1.2 Spoleberegninger

##### TX-spole

Ved resonans kan spændingen gennem spolen approksimeres ved grundtonen i fourierrækken

$$a_n \approx 2 \left( \frac{A}{n\pi} \right) \sin \left( \frac{n\pi}{2} \right) = 2 \left( \frac{9V}{\pi} \right) \sin \left( \frac{\pi}{2} \right) = 5.73V$$

Hvorved RMS-spændingen kan bestemmes

$$V_{RMS} = \frac{a_n}{\sqrt{2}} = 4.05V$$

Derved kan vi nu beregne strømmen vi kan sende igennem spolen

$$I_{TX} = \frac{E_{TX}}{t \cdot V_{RMS}} = \frac{11250J}{(60 \cdot 100)s \cdot 4.05V} = 0.4628A$$

Radiussen på TX-spolen vælges til  $r_{TX} = 10cm$ , med  $D_{TX} = \emptyset 0.4mm$ . Derved kan antallet af viklinger beregnes ved

$$R_{TX} = \frac{V_{RMS}}{I_{TX}} = 8.754\Omega$$
$$N_{TX} = \frac{R_{TX} \cdot \left( \frac{D_{TX}}{2} \right)^2}{2 \cdot r_{TX} \cdot \rho_{cu}} = \frac{8.754\Omega \cdot \left( \frac{0.4mm}{2} \right)^2}{2 \cdot 10cm \cdot 1.77 \cdot 10^{-8}\Omega \cdot m} = 98.9$$



hvilket afrundes til  $N_{TX} = 99$ .  
Selvinduktansen i spolen findes ved

$$L = \frac{0.394 \cdot r^2 \cdot N^2}{9 \cdot r + 10A} = \frac{0.394 \cdot 10^2 \cdot 99^2}{9 \cdot 10 + 10} = 3.855\text{mH}$$

For at kunne lave Arduino'ens firkantsignal til en sinuskurve anvendes et resonanskredsløb, som har resonansfrekvens på 2kHz. Størrelsen af kondensatoren findes ved at løse ligningen

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \iff 2\text{kHz} = \frac{1}{2\pi\sqrt{3.855\text{mH} \cdot C}} \implies C = 1.642\mu\text{F} \quad (1)$$

Magnetfeltet fra TX-spolen beregnes, da bucking-spolen skal udligne B-feltet fra TX-spolen, for på den måde at tilsikre at vi kun måler på magnetfeltet fra metallet i detektoren.

$$|B| = \frac{\mu_0 I_{TX} N_{TX}}{2r_{TX}} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}} \cdot 0.4628\text{A} \cdot 99}{2 \cdot 10\text{cm}} = 287.6\mu\text{T}$$

### Bucking-spole

Derved kan Bucking-spolen beregnes. Vi vælger en radius på  $r_{Buck} = 5\text{cm}$ , og antallet af viklinger beregnes ved

$$|B| = \frac{\mu_0 \cdot I_{TX} \cdot N_{Buck}}{2 \cdot r_{Buck}} \iff 287.6\mu\text{T} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0.4628\text{A} \cdot N_{Buck}}{2 \cdot 5\text{cm}} \implies N_{Buck} = 49.458$$


hvilket afrundes til  $N_{Buck} = 50$ .

### RX-spole

For at opnå en god følsomhed på sensoren, er vi opmærksomme på at induktansen i RX-spolen skal være minimum  $L_{RX} = 10\text{mH}$ . Derved beregnes antallet af viklinger ved

$$10 \cdot 10^3 = \frac{0.394 \cdot r_{RX}^2 \cdot N_{RX}^2}{9r_{RX} + 10A_{RX}} = \frac{0.394 \cdot 5^2 \cdot N_{RX}^2}{9 \cdot 5 + 10} \implies N_{RX} = 236$$

### 3.1.3 Power Amplifier

 


Figur 2: Power amplifier kredsløb til at øge strømmen gennem TX-spolen.

Ovenfor ses vores design af effektforstærkeren, som bruges til at forstærke signalet fra Arduino'en til at kunne drive TX-spolen. Kredsløbet virker ved:

- Firkantsignalet sendes ind i forstærkeren gennem en modstand som beskytter Arduino'en og styrer strømmen ind i transistoren  $Q_1$ .
- Transistor-konfigurationen fungerer som en forstærker som via. en styrestrøm kontrollerer en større strøm fra batteriforsyningen (9V batteriet), som driver TX-spolen.
- TX-spolen ( $L_1$ ) genererer et magnetfelt ved resonansfrekvensen
- Kondensatoren ( $C_1$ ) er beregnet (Ligning 1) således at der opstår resonans ved detektionsfrekvensen på 2kHz
- Modstanden  $R_7$  repræsenterer den ohmske modstand i TX-spolen.
- Dioderne  $D_1$  og  $D_2$  beskytter kredsløbet fra den inducerede spænding i spolen.

### 3.1.4 Filtrering af spolesignal

 

Figur 3: Kredsløb til at filtrere støj væk inden signalet bliver forstærket (som vist i Figur 5). Modstanden på  $50\text{k}\Omega$  repræsenterer indgangsimpedansen i operationsforstærkerkredsløbet.

Som det ses i figuren, er  $V_{filtered} = V_{Z_1}$ . Filterets overføringsfunktion kan opstilles ved almindelig spændingsdeling, dvs.

$$H(\omega) = \frac{Z_1 \cdot \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + R_1 + Z_1 \cdot \frac{1}{j\omega C}}$$

hvorefter fasen kan analyseres ved


$$\phi(\omega) = \tan^{-1} \left( \frac{\Im\{H\}}{\Re\{H\}} \right)$$

og amplitude responset ved

$$H_{dB} = 20 \log 10(H)$$


Ifølge Shannon's sampling teorem ved vi at  $F_{max} < \frac{F_s}{2}$  skal være overholdt for at forhindre aliaseringer. Det eneste signal som vi ønsker at få igennem, ligger  $\approx 2\text{kHz}$ , og derfor har vi valgt at alle frekvenser over  $2\text{kHz}$  skal attenueres. Designet af RX-filteret er en balancegang imellem at dæmpe amplituden af uønskede frekvenser, mens vi bibeholder en rimeligt præcis faserespons ved  $2\text{kHz}$ , for at kunne skelne imellem forskellige metaller.

 Figur 4: RX-filterets fase- og magnitude respons, med markering af 2kHz



Da metaldetektorens følsomhed overfor frekvenser afhænger af bl.a. temperatur, har vi valgt at designe filteret til at opnå mindst muligt forstyrrelse omkring de 2kHz, samtidigt med vi garanterer at der ikke opstår aliaseringer (Samplingteoremet er overholdt). Som det ses i plottet, ændrer fasen sig ikke voldsomt ved signalfrekvensen, og selv hvis frekvensen skrider  $\pm 100\text{Hz}$  går signalstyrken relativt uberørt igennem.

### 3.1.5 Forstærkning af spolesignalet

 


Figur 5: Kredsløb til at forstærke den filtrerede spænding fra RX-spolen op, inden det læses ind i MCU ADC'en.  $V_{filtered}$  er outputtet fra RX-filteret.

Da spændingen fra RX-spolen ikke er højt nok til at vi kan aflæse det på MCU'en, bruger vi dette operationsforstærker kredsløb, til at trække spændingen op til  $\approx 5V$ , for på den måde at anvende flest mulige bits i ADC'en og opnå bedst mulig opløsning. Vi anvender et potentiometer som feedback-modstand, for på den måde at kunne forstærke et mindre signal op ved behov, så følsomheden på detektoren kan indstilles.

## 3.2 Digitalt design


### 3.2.1 Moduldiagram og introduktion

 

Figur 6: Overordnet moduldiagram af systemet


### 3.2.2 Brugerinteraktion

### 3.2.3 DFT algoritme og sampling

 

Figur 7: Grafisk illustration over princippet bag DFT-algoritmen. Ved at vælge  $F_d = \frac{F_s}{4}$ , undgår vi at lave komplicerede komplekse beregninger.

### 3.2.4 Tilstandsmaskine

 

Figur 8: Flowchart af tilstandsmaskinen

Software's dataflow styres i main af en FSM bestående af 3 tilstande, herunder: CALIBRATING, IDLE, RUNNING. Kalibrerings tilstanden indsamler 32 DFT blokke (uden metal), hvor den beregner et gennemsnit af disse som bruges til et nulpunkt.

Denne tilstand styres af en interrupt baseret knap, som tillader adgang til CALIBRATING efter behov, da temperaturskift kan påvirke metaldetektoren er det nødvendigt at kunne danne et nyt nulpunkt.

IDLE tilstanden bruges som en homescreen. Herinde er sampling deaktiveret, altså bruges der betydelig mindre strøm hvilket ligeledes er nødvendigt hvis man ikke aktivt søger metal. Ved opstart af metaldetektoren tilgås IDLE efter en automatisk kalibrering, herfra kan man enten genkalibrere eller gå til RUNNING ved brug af interrupt styret knapper.

RUNNING tilstanden er her metaldetektoren aktivt søger metal, beregner delta ud fra det kalibrerede nulpunkt, anvender 32-sample glidende gennemsnit til at undgå alt for hurtig skift i amplitude og fase på OLED display.

### 3.2.5 Digital signal behandling

## 4 Implementering og test

## 5 Konklusion

## 6 Ansvarsområder

### Fælles

- Vikling af spoler

### Bilal

- 3D-print af spole
- Power Amplifier
- Spoleberegninger
- Energiberegninger

### Sebastian

- C-programmering
- Test og simulation af C-program
- RX-filter
- Grafik til rapport (plots, kredsløbstegninger, indskrivning af rapport)

### Oliver





## 7.2 Mødereferater

### Møde dag 2

- Bilal starter på energiberegninger, samt opstart på beregninger vedrørende spolerne.
- Sebastian og Oliver foretager målinger på Arduino, for bedre at kunne estimere strømforbruget til energiberegningerne. Derefter starter de op på C-programmering.

### Møde dag 3

- Sebastian og Oliver fortsætter med C-programmering, herunder moduler til DFT, DSP og tilstandsmaskine, samt generel struktur på programmet.
- Bilal fortsætter med at arbejde på spolen, og får startet på at lave en prototype til Power amplifieren.

### Møde dag 5

- Bilal fortsætter med simulation af Power Amplifier, samt 3D tegning af spolen.
- Sebastian og Oliver fortsætter med C-programmering, herunder moduler til PWM, OLED-display, ADC. Efterfølgende påbegyndes modul til buzzer (til lydindikation af fase/amplitude), samt opsætning af sleep-funktion i Arduino for strømbesparelse. Desuden laves der et python-script til simulering af data som ligges i flashhukommelse på Atmega2560'eren, og det kontrolleres om DFT-algoritmen samt display og DSP virker som ønsket, ved sammenligning mellem Atmega2560 output og resultatet fra Python-scriptet.

### Møde dag 6

Planen for idag er at vi skal have testet C koden for sig, samt testet Power Amplifier for sig. Hvis begge ting virker enkeltvis, sættes de sammen og testes. Efterfølgende skal vi vikle spolerne, samt have opdateret C-koden til at kunne skelne imellem metaller.

### Møde dag 7

Idag har vi fælles foretaget målinger på spolen, samt viklet buck-spolen tilstrækkeligt ud, så vi får udlignet det uønskede felt. Samt fælles kontrol af Power Amplifier. Alt er testet OK, således at der imorgen kan påbegyndes filtrering og forstærkning af spolens output, så vi snarest muligt kan sætte de analoge og digitale dele sammen, og teste det samlede system.

### **Møde dag 8**

- Sebastian og Oliver laver et modul i C koden til sleep-funktion for strømbesparelse. Herefter forbereder de operationsforstærker kredsløbet til imorgen.
- Bilal tegner 3D printet til stangen til metaldetektoren.

### **7.3 Kodebilag**